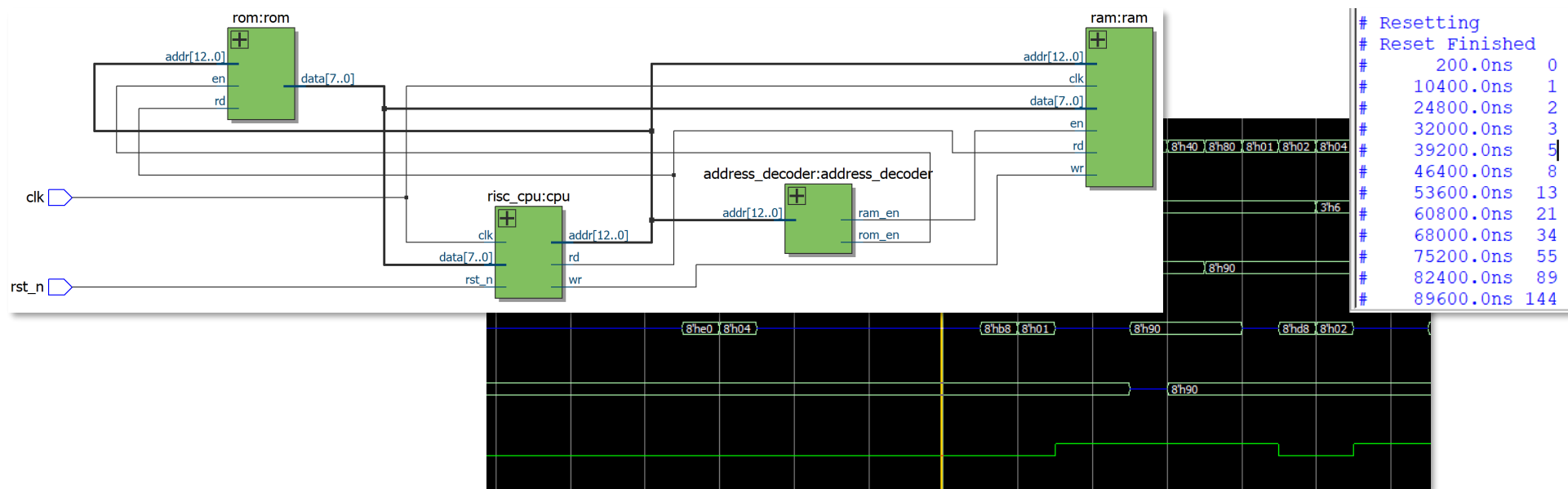


简易精简指令集CPU

Simple Reduced Instruction Set CPU



〈你的名字〉

2024年秋季



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

简易精简指令集CPU




相关概念

➤ 计算机体系结构 (Computer Architecture)


冯·诺依曼体系结构

- 共享存储器
- 顺序执行
- 单总线结构

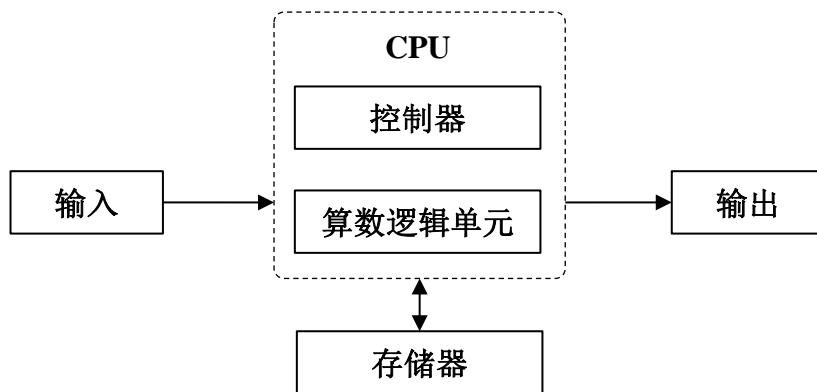

哈佛体系结构

- 指令与数据分开存储
- 并行处理
- 非顺序执行

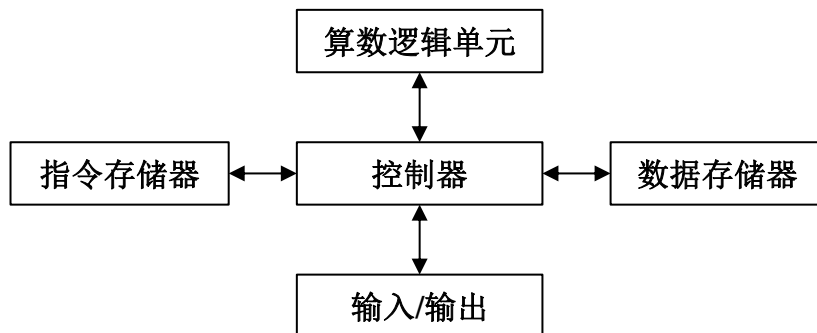

相关概念

➤ 指令集 (或称: 指令集架构, Instruction Set Architecture, ISA)

指令——计算机处理器执行的基本操作, **指令集架构**——处理器所能支持所有指令的集合


复杂指令集计算机 (CISC), **精简指令集计算机 (RISC)**

	CISC	RISC
指令系统	指令 种类丰富 , 功能复杂	指令 种类较少 , 功能简单, 复杂功能通过组合指令完成
程序	因一条指令可完成多项任务 , 程序通常较小	因需要更多指令完成同样功能 , 程序通常较大
中断	支持复杂的中断处理机制, 中断处理时间较长	中断处理相对简单, 响应时间相对较短
CPU特点	设计周期长, 规模与功耗均较大	设计周期短, 规模与功耗均较小
应用范围	多用于通用机 (PC等)	多用于小型电子设备 (手机等) 及专用机

相关概念

➤ CPU的基本功能 (最简单的功能：取指-译码-执行)

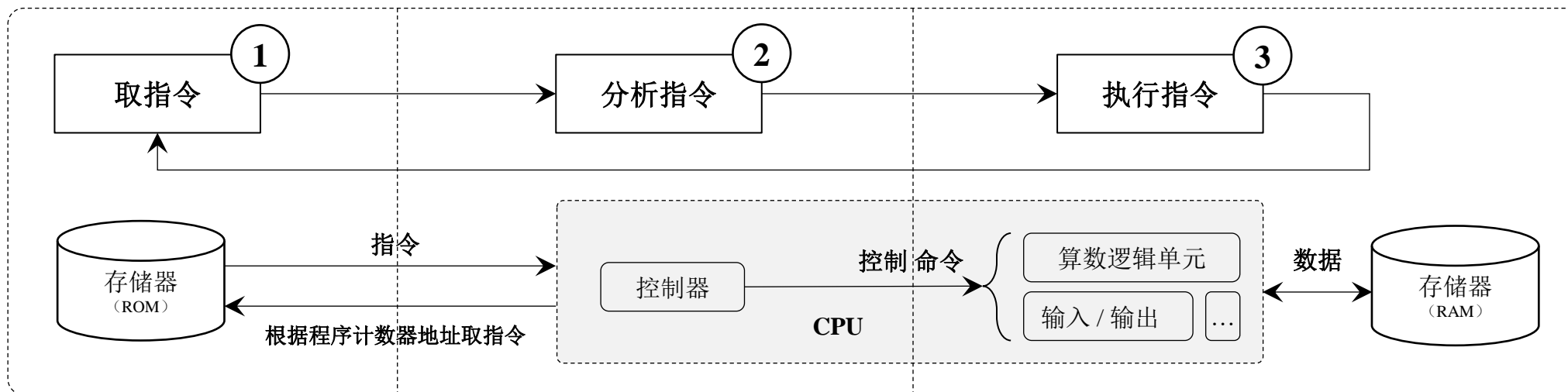- (1) **取指令**：根据程序计数器地址，取出存储器中相应位置的指令
- (2) **分析指令**：分析取得的指令，得到操作码和指令地址（或立即数）
- (3) **执行指令**：按照操作数，生成相应的控制信号序列，控制各模块有序工作，实现指令功能



相关概念

➤ 实现CPU基本功能，我们需要：（时序电路，必有时钟、复位信号）

➤ 程序计数器 (Program Counter, PC)

提供指令地址

➤ 指令寄存器 (Instruction Register, IR)

寄存当前指令

➤ 算数逻辑单元 (Arithmetic Logic Unit, ALU)

在执行指令时，进行基本的算数运算、逻辑操作

➤ 累加器 (Accumulator)


存放当前指令执行的结果

➤ 控制器/状态机 (Finite State Machine)

指令译码，并产生相应的控制信号

➤ 总线 (Bus)

寻址（地址总线）、传输数据（数据总线）

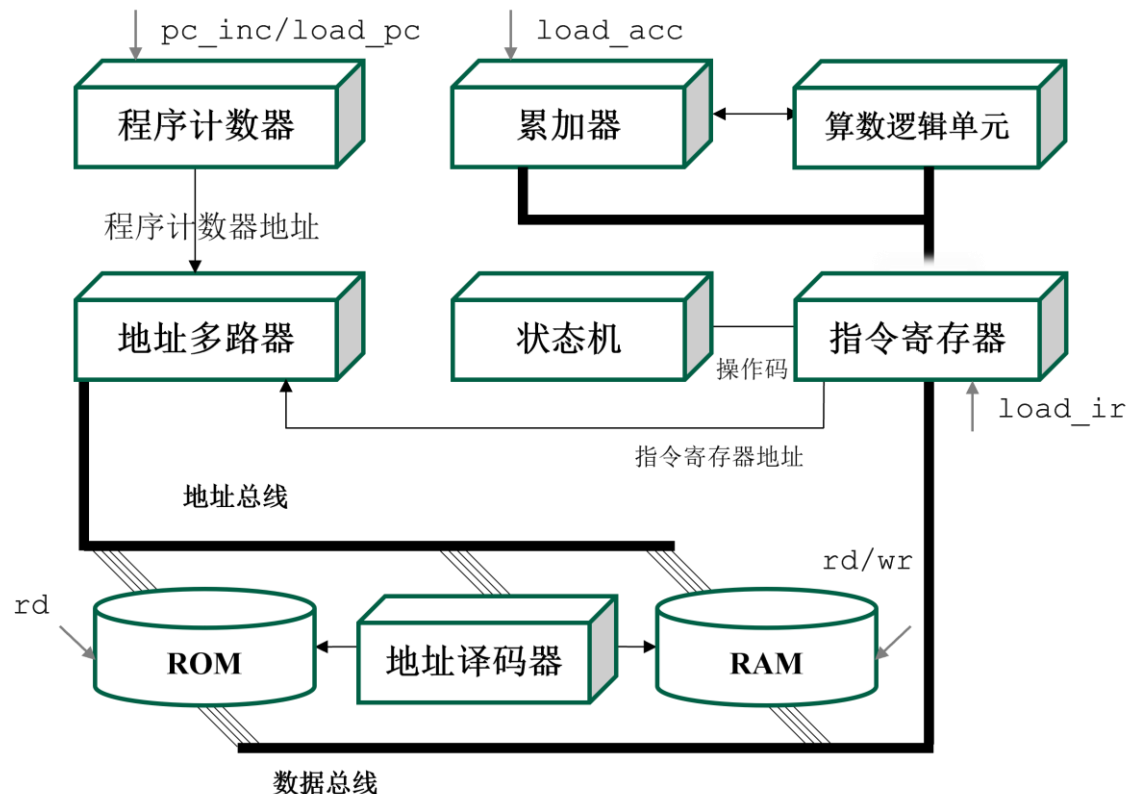

简易精简指令集CPU



模块设计

➤ 简易精简指令集CPU参数


架构：8位，精简指令集架构

寻址：直接寻址，指令低13位为数据在存储器中的地址，寻址空间为8Kbits ($2^{13} = 8192$)

指令：每条指令长16位，支持8条指令，8个时钟周期——1个指令周期

➤ 简易精简指令集CPU模块


实现CPU功能的risc_cpu模块包含7个基本模块

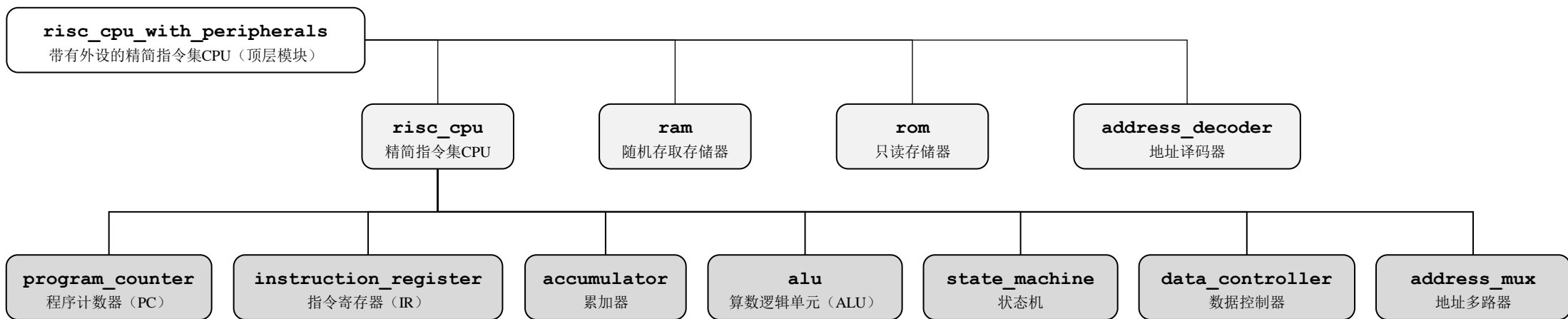

模块设计

➤ 带有外设的精简指令集CPU模块 (`risc_cpu_with_peripherals`)

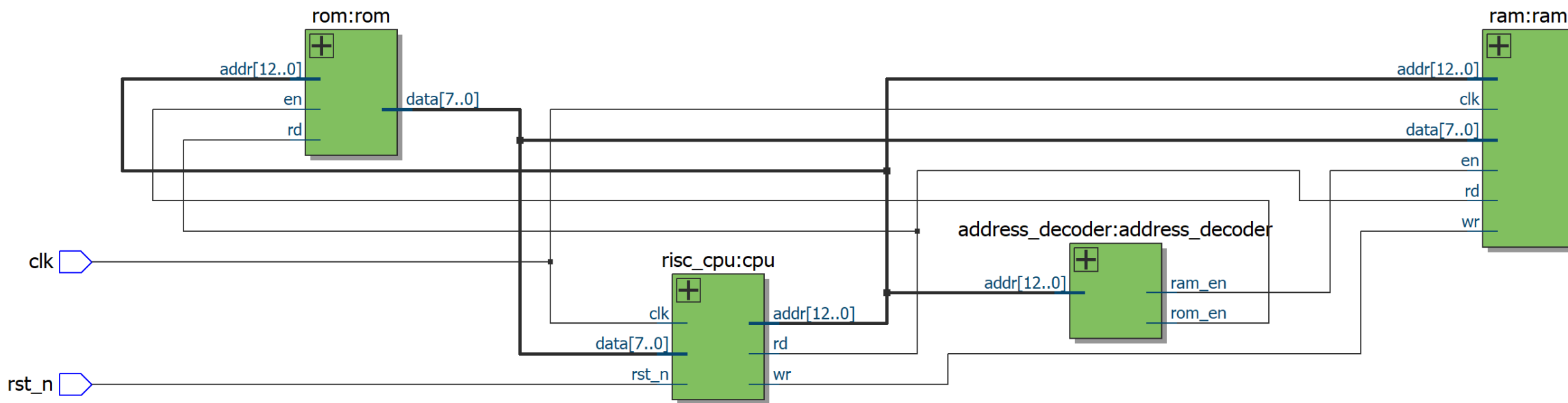
由CPU顶层模块、RAM、ROM与地址译码器构成，只对外暴露时钟 (`clk`)、复位 (`rst_n`) 两个输入端口



模块设计

➤ CPU顶层模块 (risc_cpu)

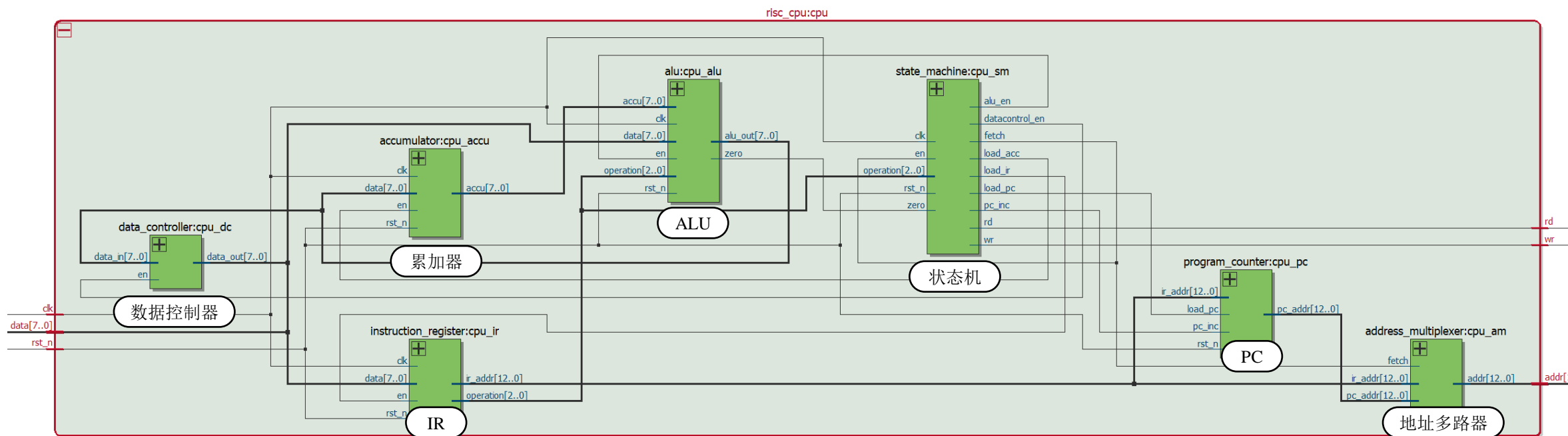由PC、IR、累加器、ALU、状态机、数据控制器、地址多路器构成，实现RISC CPU基本功能（取指-译码-执行）



模块设计

➤ 指令寄存器模块 (instruction_register)


将数据总线送来的指令存入其内部的寄存器，并将指令拆分为操作码与指令地址 / 立即数

➤ 指令结构


每条指令共16位，高3位为操作码，低13位为地址

由于数据总线为8bit，每条指令需要取两次

取回指令后，拆分 [15:13] 为操作数，[12:0] 为地址 / 立即数

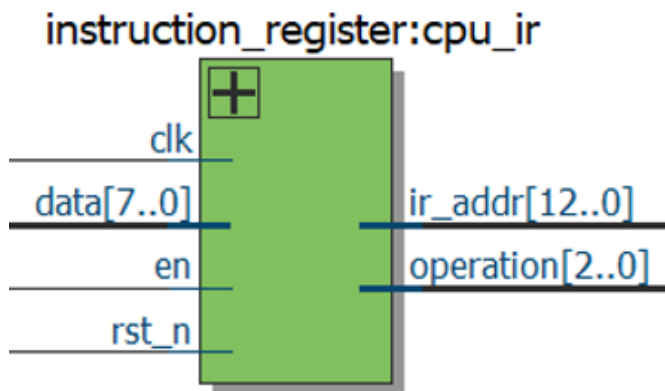

```
assign ir_addr = inst_reg[12:0];
```

 

```
assign operation = inst_reg[15:13];
```

模块设计

➤ 程序计数器模块 (program_counter)

维持指令地址的正确变化，并提供指令地址，CPU由此访问存储器的相应地址，读取按顺序存放的指令

➤ 程序计数器地址 (pc_addr) 的累加

➤ 正常情况下

pc_addr 在一个指令周期中增加2，表示指向2个字节后的下一条指令


➤ 无条件跳转指令 (JMP)

pc_addr 将更新为JMP指令中的目标地址

➤ 为零跳过指令 (SKZ)

若算术逻辑运算器输出为0，pc_addr 将在一个指令周期中增加4

表示指向4个字节之后的下两条指令

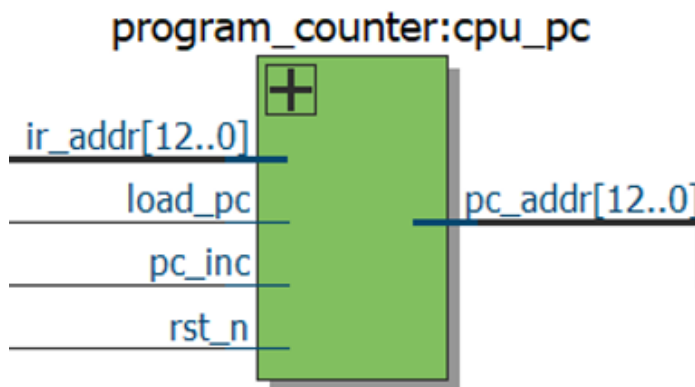

模块设计



➤ 累加器模块 (accumulator)

存放当前的结果，该结果可能来自读取的数据、运算的结果等（是双目运算的数据来源）

➤ 双目运算

具有两个运算对象，如相加（ADD）、相与（AND）、异或（XOR）等


在双目运算中，一个运算对象的数据来自存储器，另一个数据即来自累加器

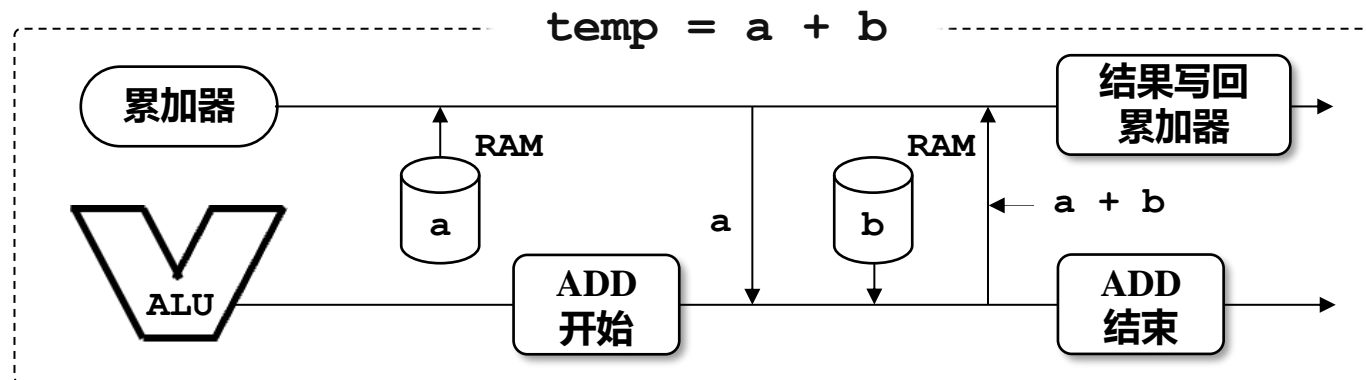 

模块设计

➤ 算数逻辑单元模块 (alu)

根据不同的操作数，进行加、与、异或等运算和跳转等操作

 


助记符	操作码	指令名称	功能
MOV	000	数据传送	将立即数（当前指令的低8位）写入累加器
SKZ	001	为零跳过	运算结果（alu_out）为0，跳过下一条指令
ADD	010	相加	相加，结果写回累加器
AND	011	相与	相与，结果写回累加器
XOR	100	相异或	相异或，结果写回累加器
LDA	101	读数据	读IR指定地址数据
STO	110	写数据	将累加器数据写入IR指定的存储器地址
JMP	111	无条件跳转	将PC地址设定为IR指定地址，从此继续执行

模块设计

➤ 数据控制器模块 (data_controller)


控制累加器向数据总线的数据输出

若不输出，让出数据总线

 

➤ 地址多路器模块 (address_multiplexer)

根据取指令信号，控制输出的地址为**程序地址**或**数据地址**

 


pc_addr ir_addr

模块设计

➤ 状态机模块 (state_machine)


根据当前指令产生的一系列控制信号，令各模块在特定的步骤使能，以实现指令的预期功能

 

控制信号	功能
fetch	控制PC输出pc_addr，以便接下来从该地址取出指令
alu_en	使能alu，执行算数或逻辑操作
pc_inc	控制PC将pc_addr在一个时钟周期内增加1
rd	允许CPU通过地址总线访问RAM或ROM，读取数据或指令
wr	允许CPU通过地址总线访问RAM，写入数据
load_acc	控制累加器，从数据总线上更新运算结果或数据，并锁存
load_ir	控制指令寄存器，寄存数据总线传来的指令
load_pc	控制程序计数器将pc_addr替换为ir_addr，实现指令跳转
datacontrol_en	控制数据控制器，以允许累加器向数据总线输出数据

模块设计

➤ 状态机控制下CPU的时序波形——以ADD指令为例

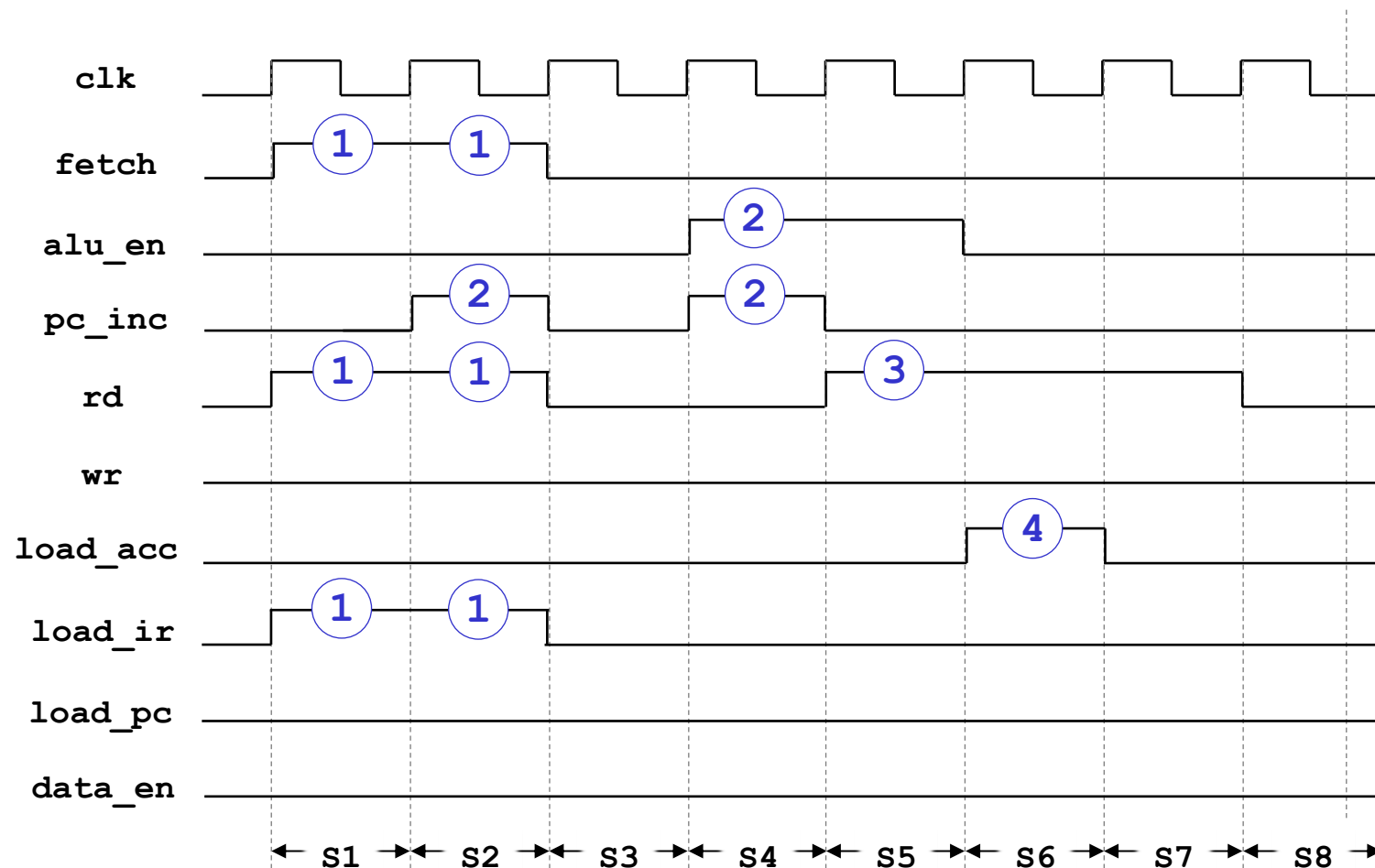

S1、S2状态, **fetch**均为高电平, 地址多路器输出`pc_addr`; **load_ir**、**rd**均为高电平, 指令高8位, 低8位分两次自ROM的`pc_addr`地址处读取到指令寄存器

S3状态, **fetch**变为低电平, 地址多路器输出`ir_addr`

S4状态, **pc_inc**已累计2次高电平, 指向下一条指令; **alu_en**为高电平, 进行指令译码得到ADD


S5状态, **rd**为高电平, 将RAM相应地址的数据读入算数逻辑运算单元

S6状态, 算数逻辑运算单元对S5状态读入的数据与累加器`accu`执行相加运算, 运算结果给累加器锁存。

模块设计


➤ 只读存储器模块 (rom)

用于存储指令，只读不写，其大小为 8×256

 

➤ 随机存取存储器模块 (ram)



用于存储数据，可读可写，其大小为 8×256

 

➤ 地址译码器模块 (address_decoder)

用于产生ROM或RAM的使能信号

以令ROM、RAM在正确的时间工作

 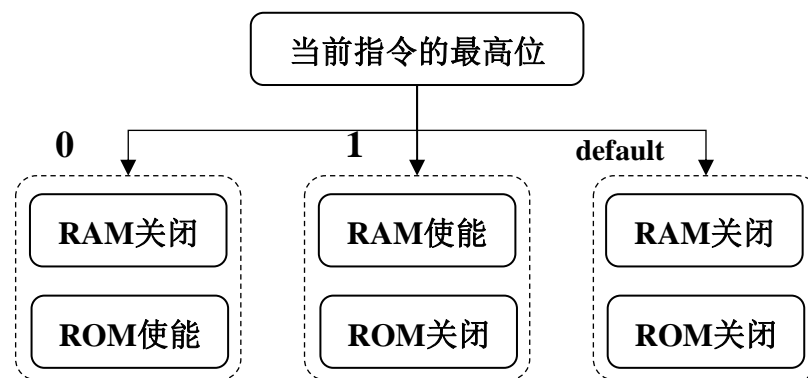

简易精简指令集CPU



仿真分析

➤ 斐波那契数列 (Fibonacci Sequence)


又称黄金分割数列、兔子数列，由意大利数学家**莱昂纳多·斐波那契**于1202年提出

递推公式 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n \geq 2, F_0 = 1, F_1 = 1$

前几项: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

➤ 编写二进制仿真程序

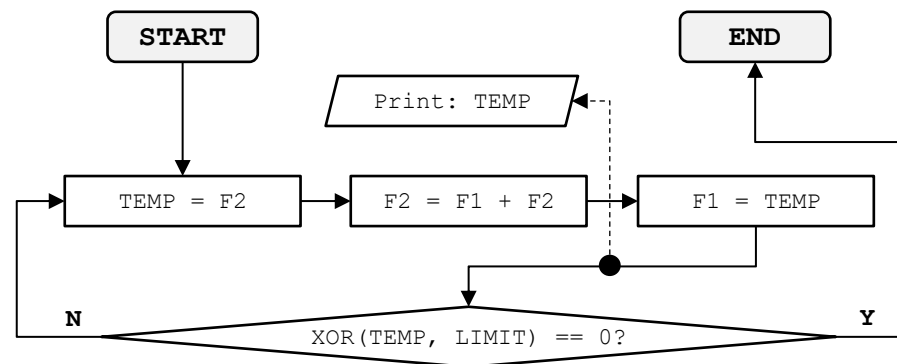- (1) 使用RAM保存递推公式中的项，使用ROM保存求解问题所需的指令序列
- (2) 使用MOV指令，为数列前两项赋初值
- (3) 根据递推公式，使用LDA指令读数，使用ADD指令求和
- (4) 使用STO指令保存结果，更新数列当前的项
- (5) 使用XOR指令，比较数列当前的项与规定的上限
- (6) 安插SKZ、JMP指令，在合适的时机跳出递归，结束程序



仿真分析

➤ 编写二进制仿真程序数据

➤ RAM中的初始数据

00 0 0 0 0 0 0 0 1

递推公式中的 F_{n-2} , 记作F1

01 0 0 0 0 0 0 0 0

递推公式中的 F_{n-1} , 记作F2

10 0 0 0 0 0 0 0 0

递推公式中的 F_n , 记作TEMP

11 1 0 0 1 0 0 0 0

最大的项 (144), 记作LIMIT

➤ ROM中的指令

地址	高3bit	低13bit	助记符	功能
00	000	11000000000000	MOV	将立即数0写入累加器
02	110	11000000000001	STO	$F2 = 0$
04	101	11000000000001	LDA	将F2读入累加器
06	110	11000000000010	STO	$TEMP = F2$
08	010	11000000000000	ADD	计算 $F1 + F2$, 结果写回累加器
0a	110	11000000000001	STO	$F2 = F1 + F2$
0c	101	11000000000010	LDA	将TEMP读入累加器
0e	110	11000000000000	STO	$F1 = TEMP$
10	100	11000000000011	XOR	比较TEMP与LIMIT的大小, 相等则为0
12	001	00000000000000	SKZ	若上条结果为0, 跳过下条, 否则不跳过
14	111	00000000000100	JMP	跳转至ROM地址04的指令, 继续执行
16	000	00000000000000	MOV	程序结束

仿真分析

➤ F1、F2与TEMP的变化

在TEMP == LIMIT前，ROM地址14的JMP指令会一直生效，令PC跳回初始地址，程序循环运行


循环次数	F1	F2	TEMP	循环次数	F1	F2	TEMP
0	0	1	0	7	13	21	13
1	1	1	1	8	21	34	21
2	1	2	1	9	34	55	34
3	2	3	2	10	55	89	55
4	3	5	3	11	89	144	89
5	5	8	5	12	144	233	144
6	8	13	8				

```
# Resetting
# Reset Finished
#      200.0ns      0
#    10400.0ns      1
#    24800.0ns      2
#    32000.0ns      3
#    39200.0ns      5
#    46400.0ns      8
#    53600.0ns     13
#    60800.0ns     21
#    68000.0ns     34
#    75200.0ns     55
#    82400.0ns     89
#    89600.0ns    144
```

Now: 90,200 ns Delta: 0

/risc_

感谢倾听！

 

<你的名字>

2024年秋季



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications